

ENTREGABLE N°9

GRUPO 11

MODELO 3D

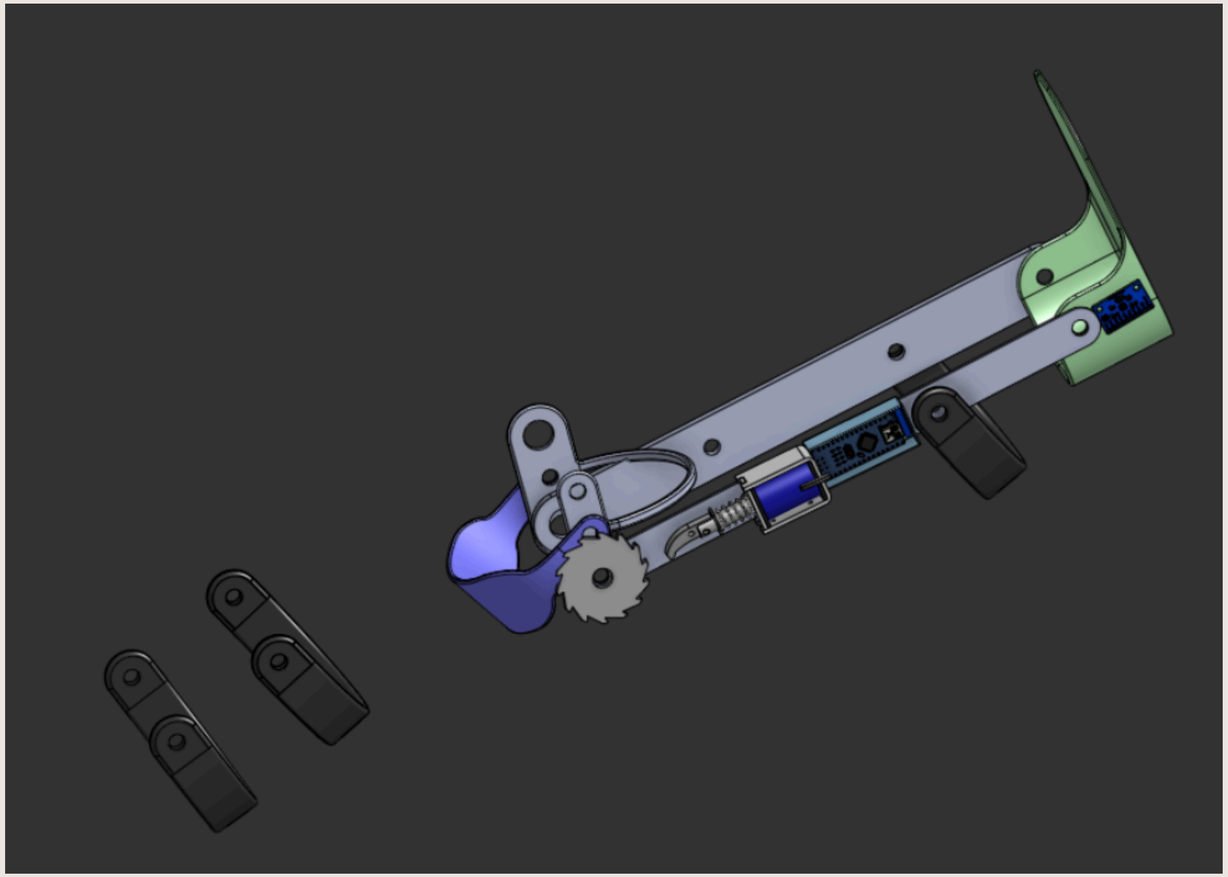

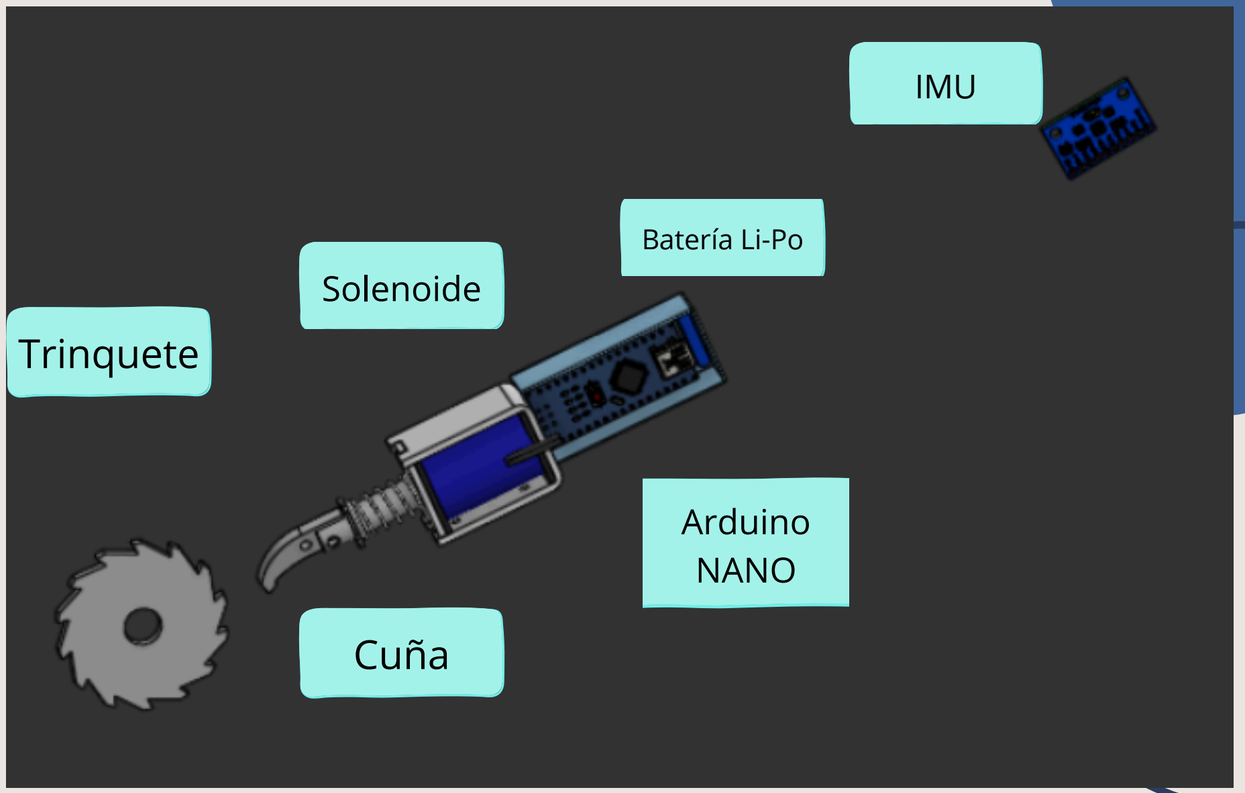

https://cad.onshape.com/documents/efcd48a7ede2de8e2174d521/w/57c78fdfd320655468d6467e/e/40c1d8741c365d957e6e78cf?renderMode=0&leftPanel=false&uiState=6ae44d50d752263eb489016a

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

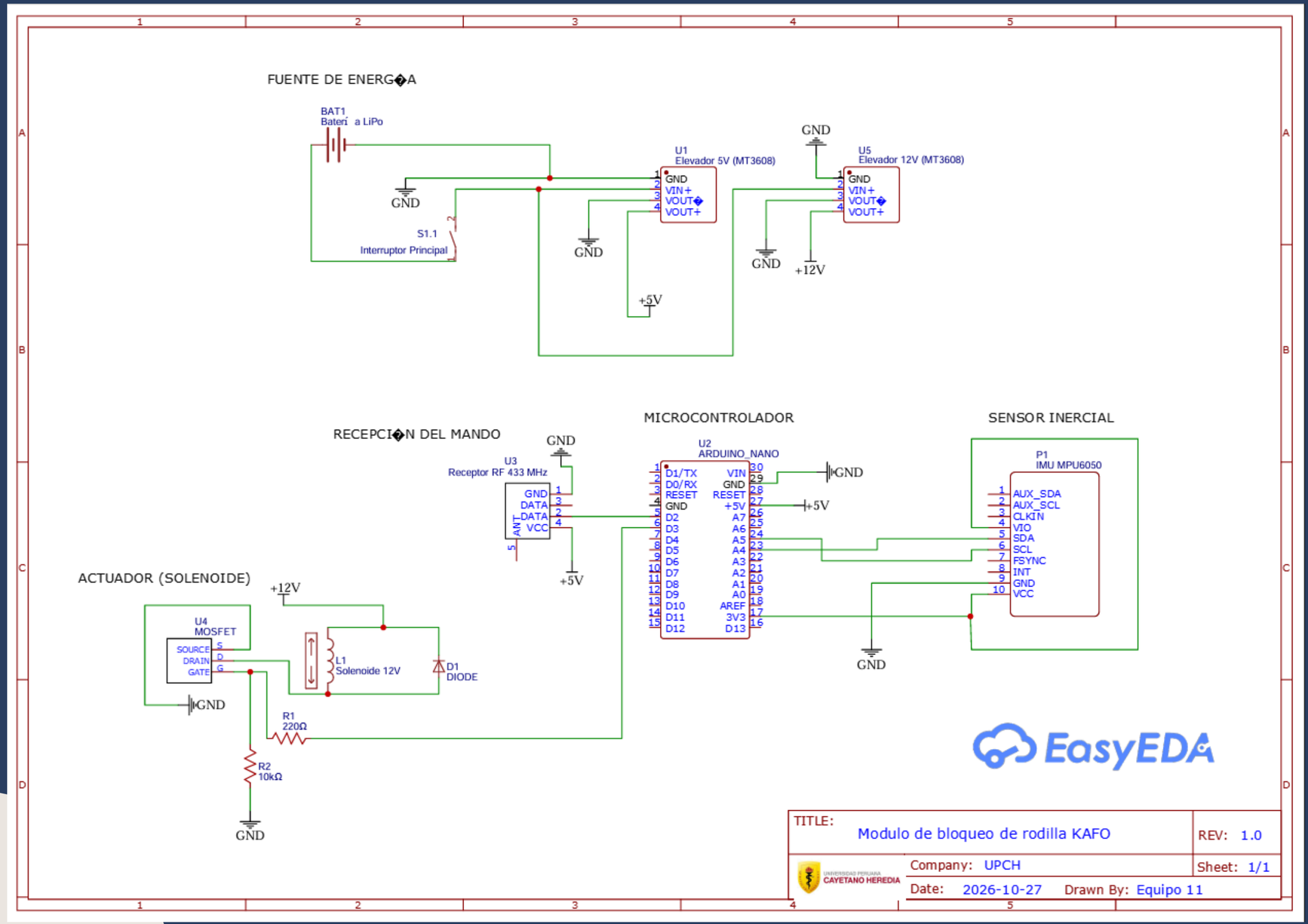


DIAGRAMA DE CIRCUITOS



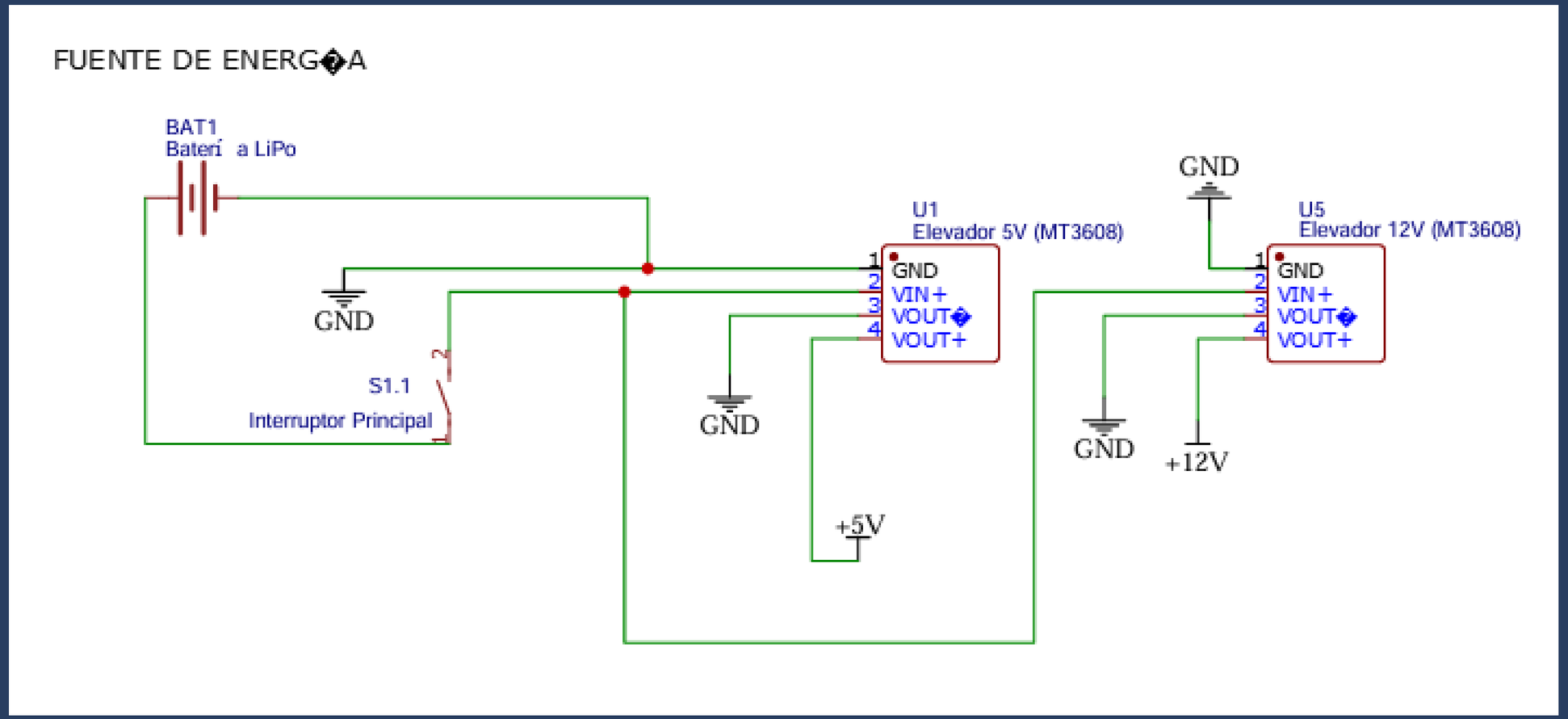


DIAGRAMA DE CIRCUITOS

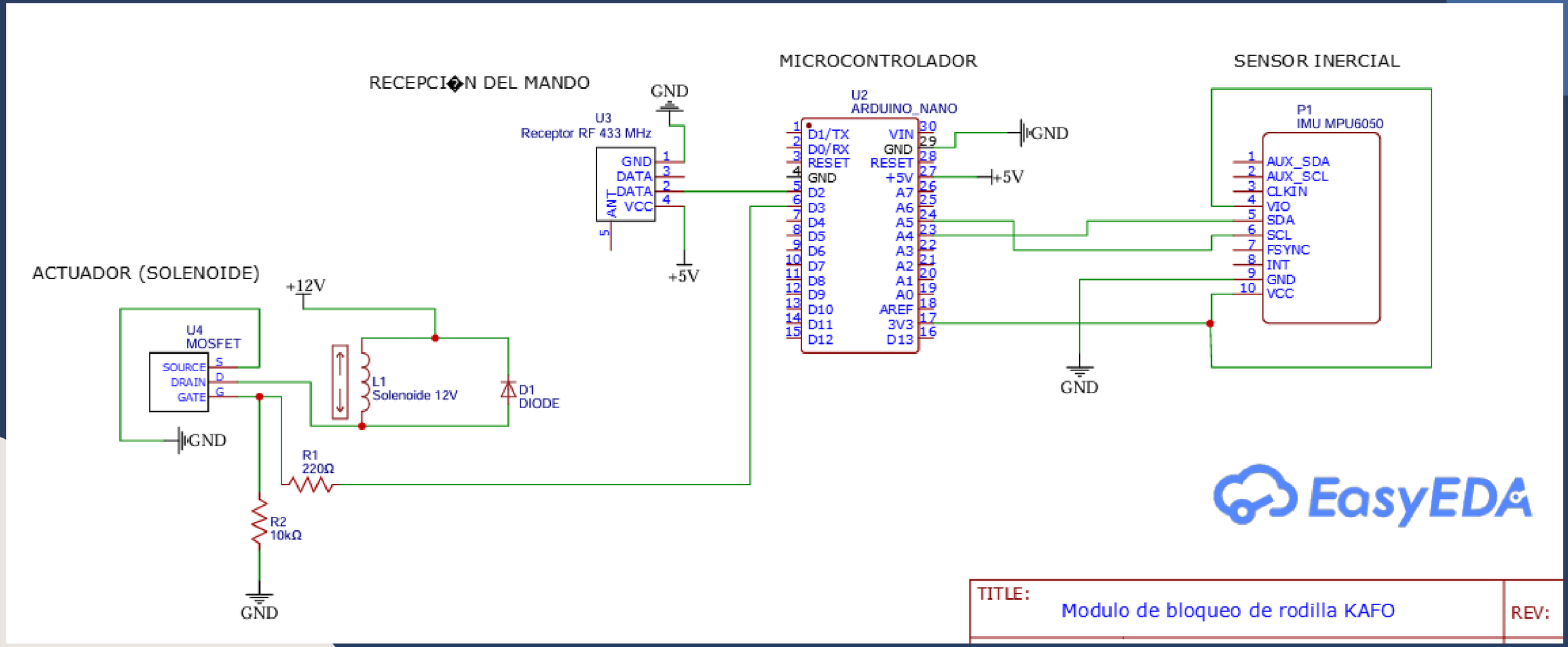

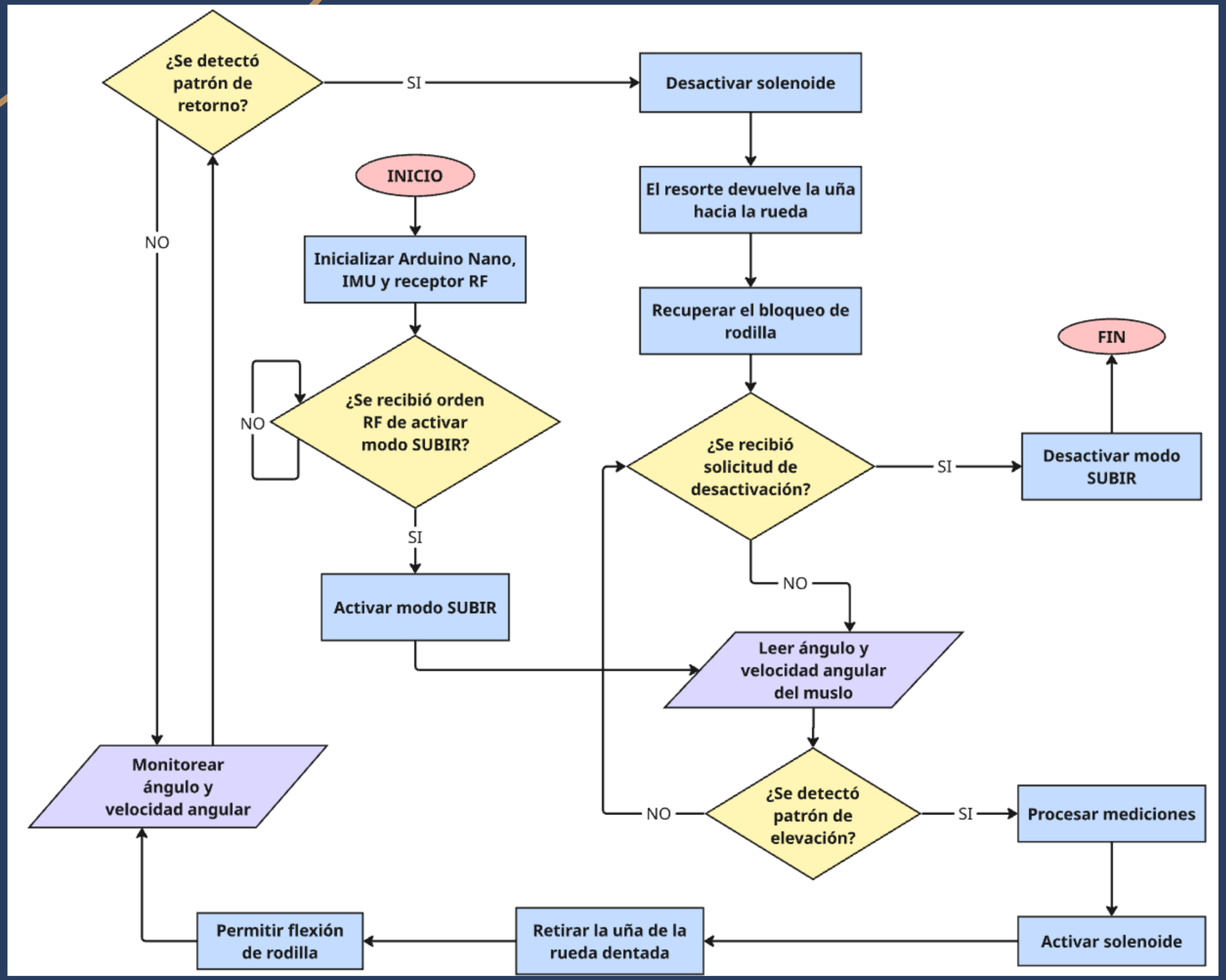

LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO

GRACIAS